

Diodo


O diodo é um componente elétrico que permite que a corrente o atravessasse num sentido com muito mais facilidade do que no outro. O tipo mais comum de diodo é o diodo semicondutor, no entanto, existem outras tecnologias de diodo. O termo "diodo" é habitualmente reservado a dispositivos para sinais baixos, com correntes iguais ou menores

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_semicondutor

Diodos



Estrutura básica

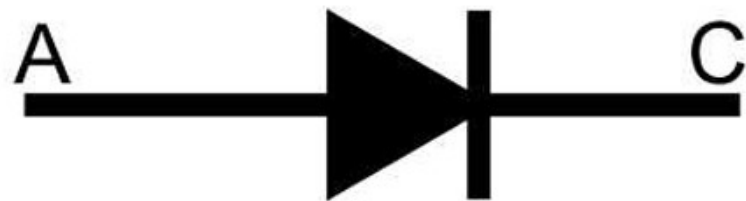

Símbolo





Aspecto Físico

A = Ânodo
C = Cátodo


Corrente eléctrica
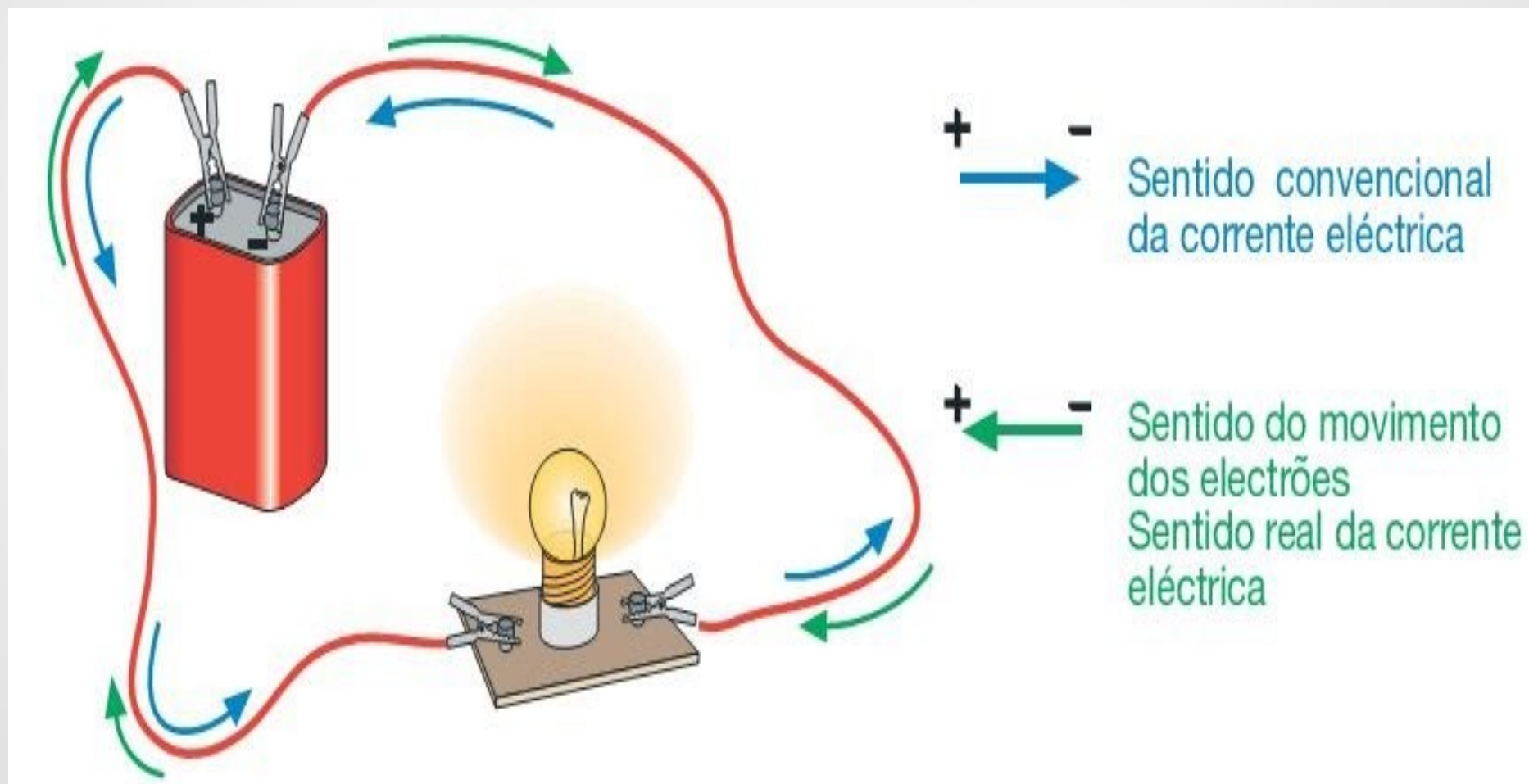
<http://cientificamentefalando-margarida.blogspot.com>



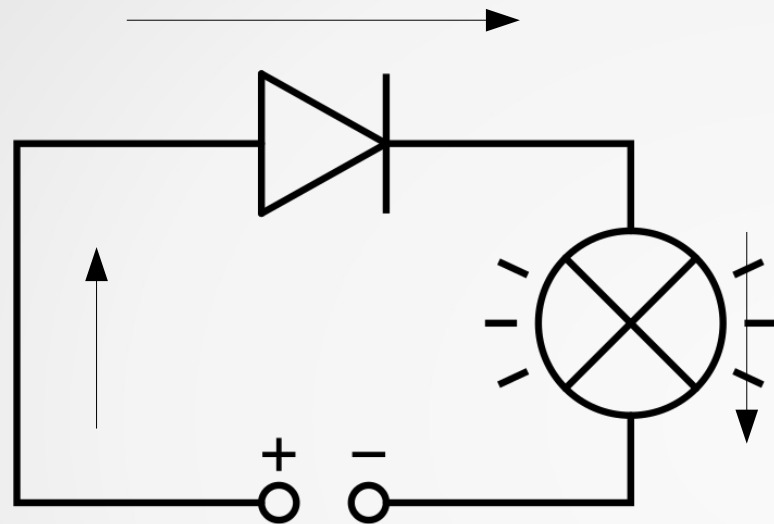


Polarização Direta

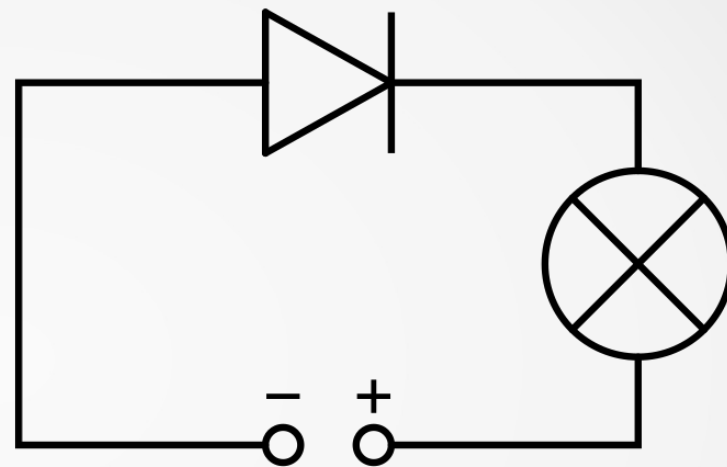


Polarização Inversa



Diodo

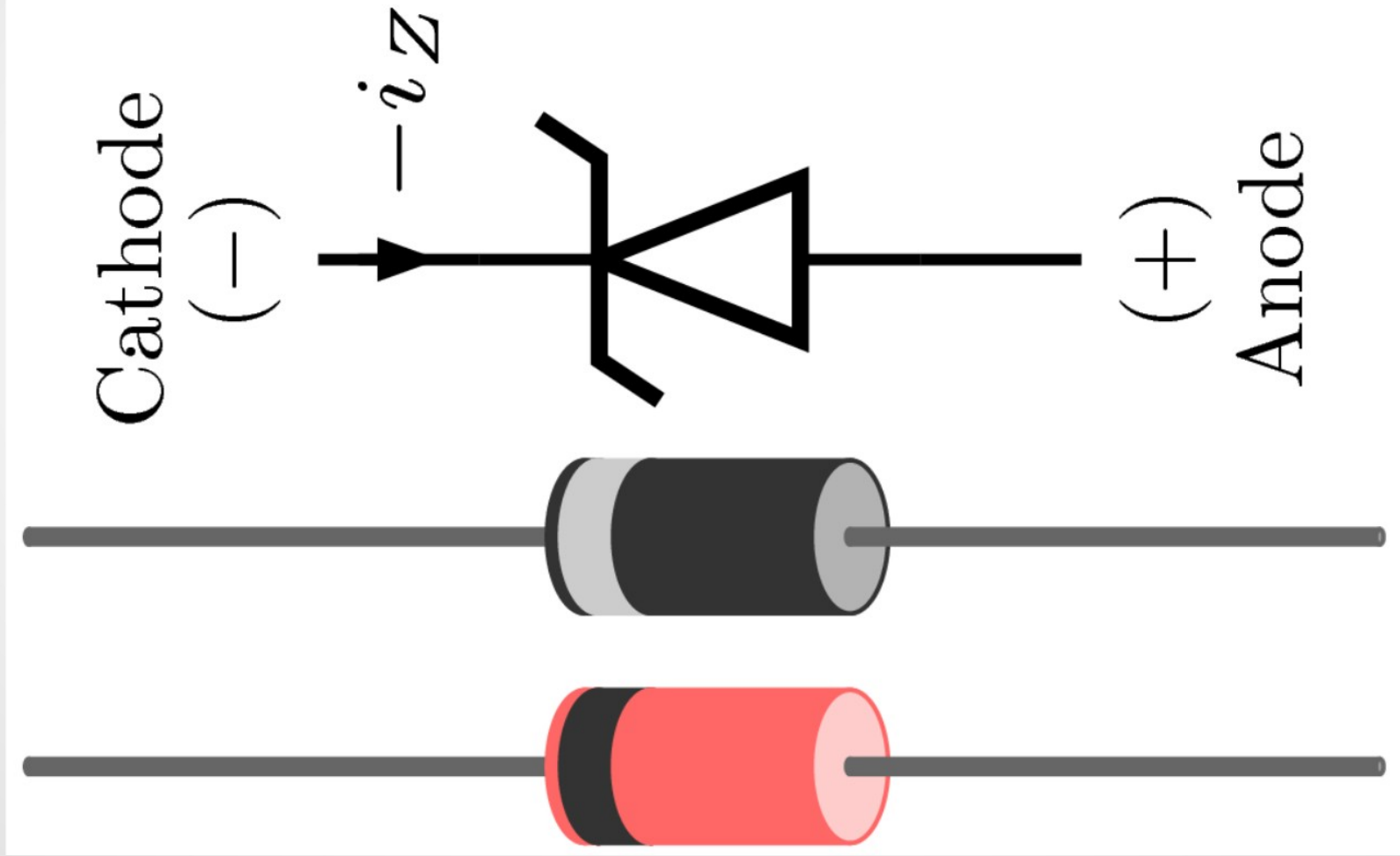


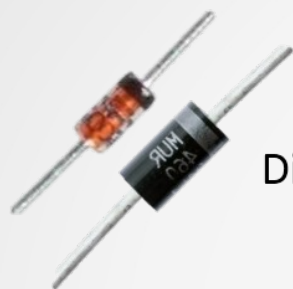

Diodos de silício de uso geral



Diodo varicap

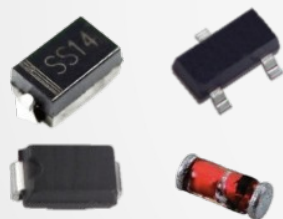

Diodos SMD



Diodo de germânio






Diodos de potência
Industriais e automotivo




Diodo Emissor de Luz - LED

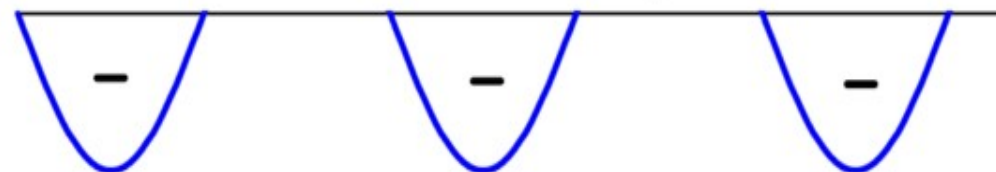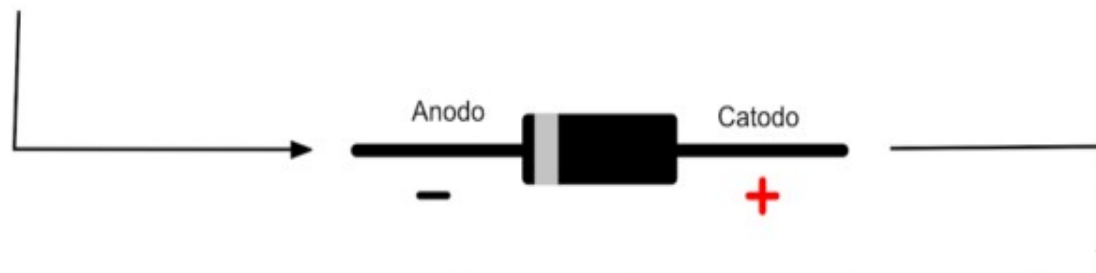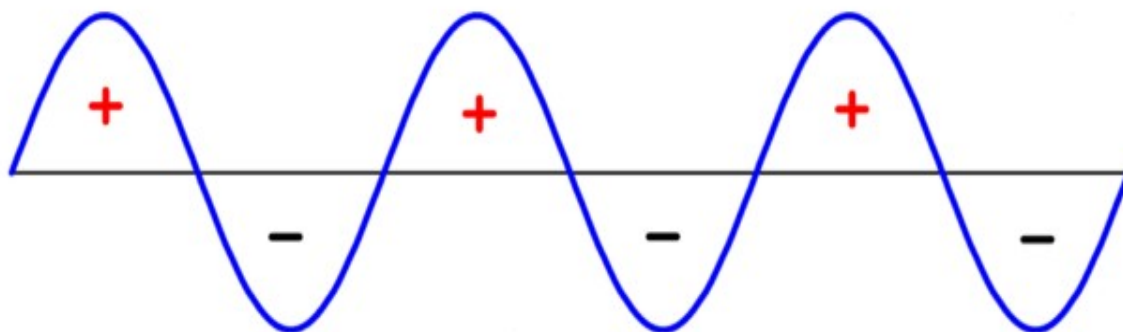
Onda senoidal com semiciclo positivo e negativo



Onda senoidal com apenas um semiciclo

Ponte retificadora AC/DC

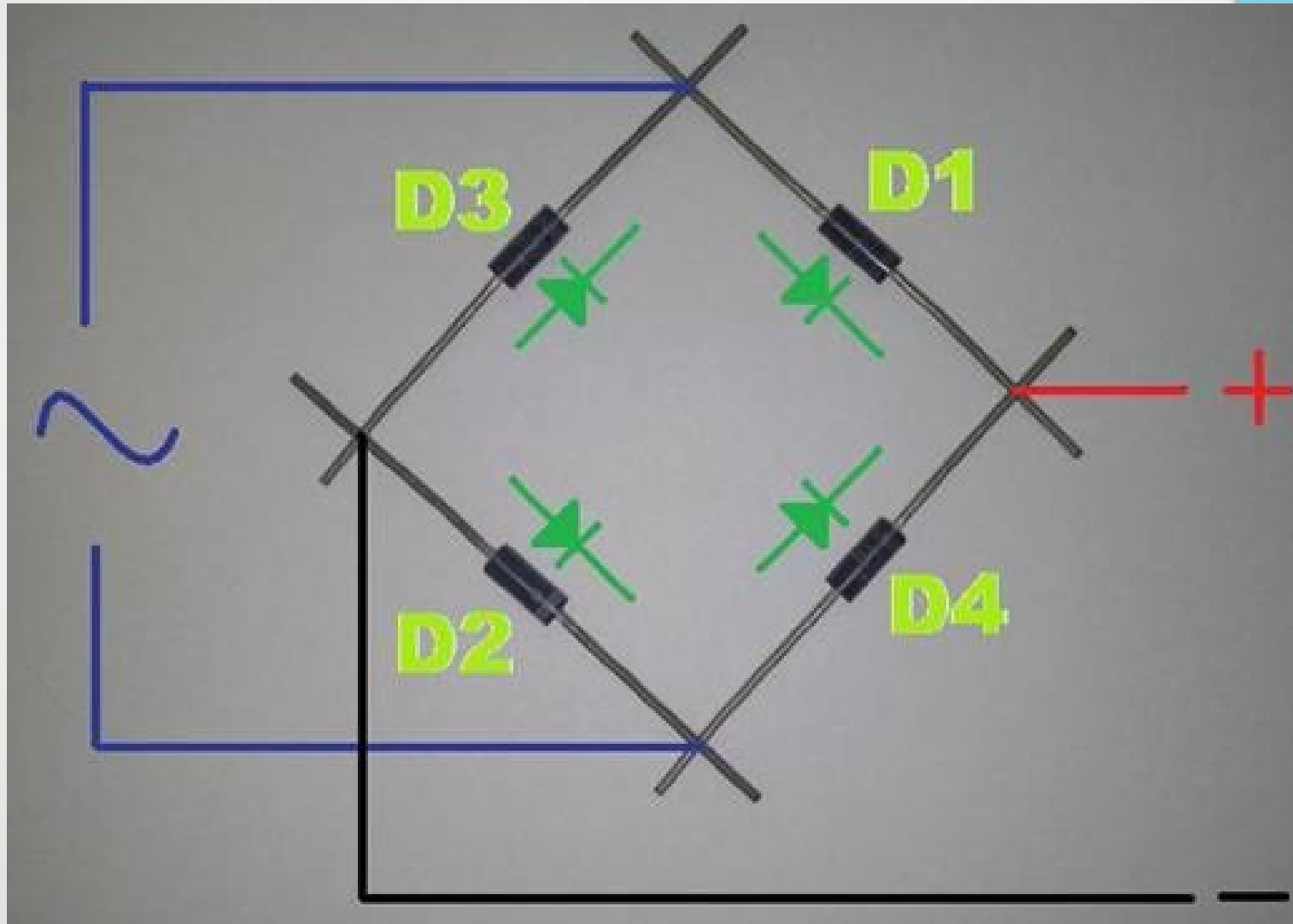

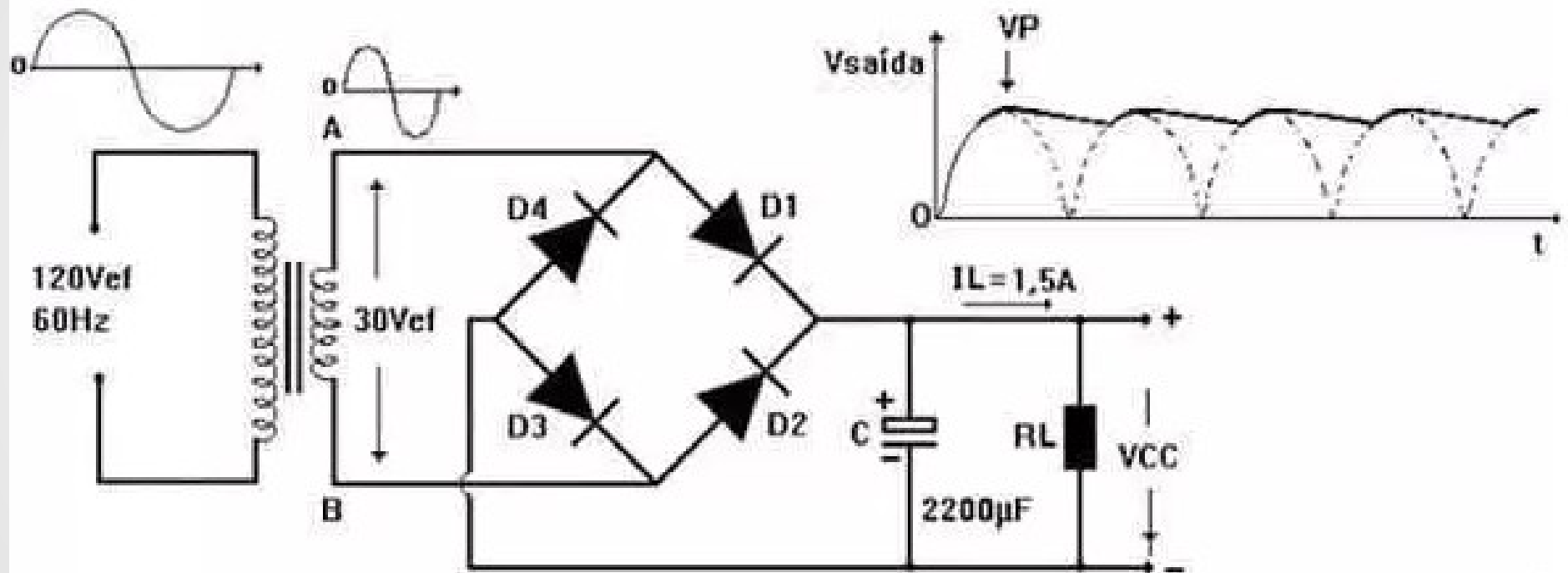


<https://www.sabereletrica.com.br/diodo-retificador-como-funciona-tipos-de-diodo/>

<http://www.baudaeletronica.com.br>

Ponte Retificadora KBU1010

Ponte retificadora 25A - KBPC2510

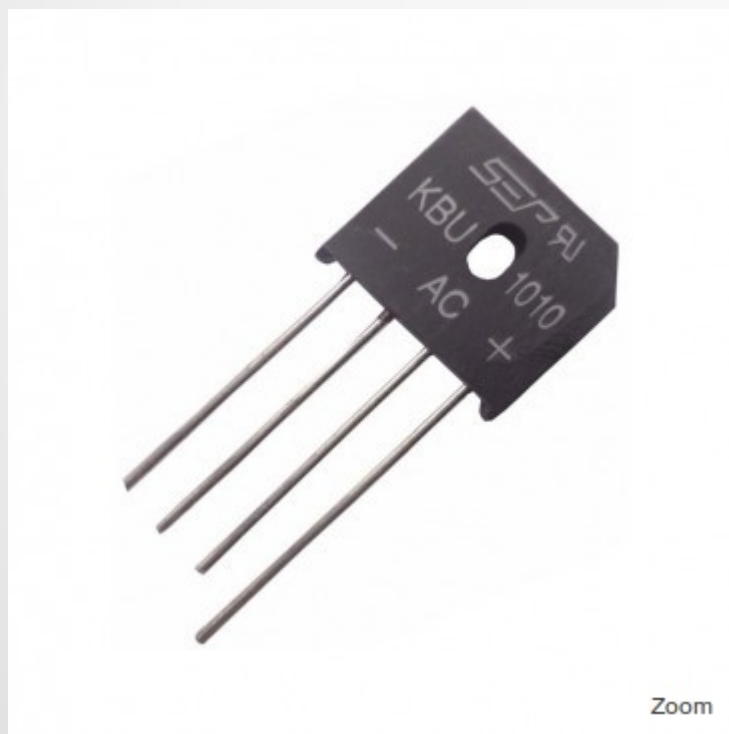


<https://www.serflex.com.br>


PONTE RETIFICADORA ENTRADA LHN 220 I - ESAB - 0728036





R\$ 720,10


Trasistores

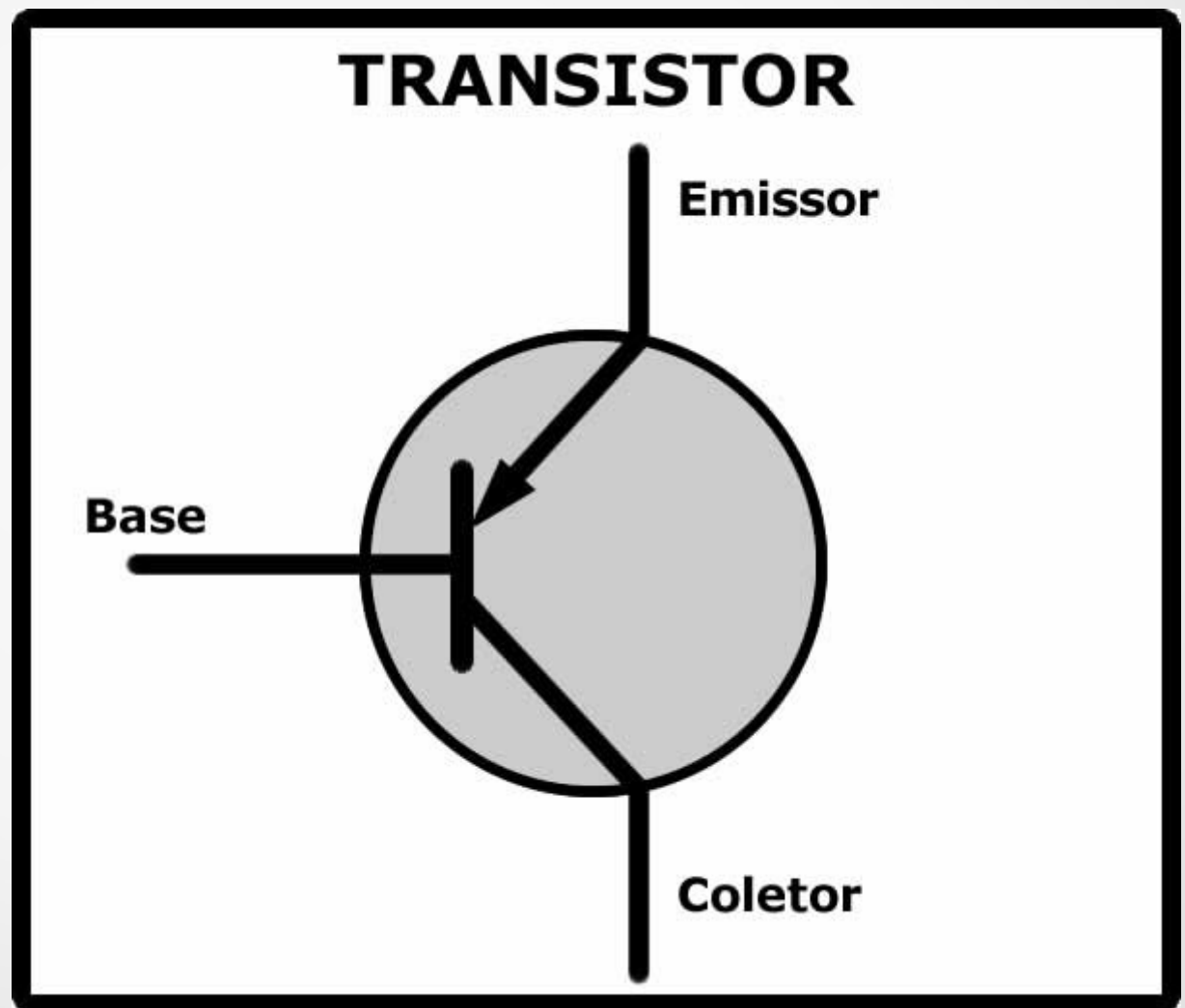

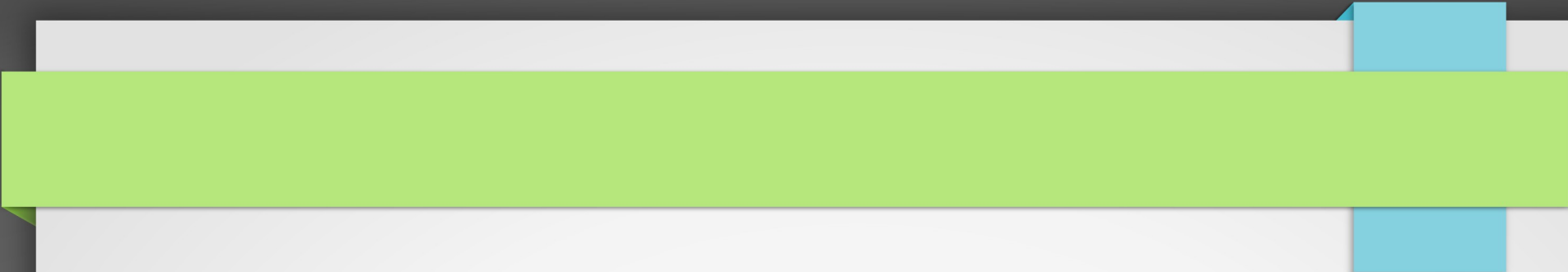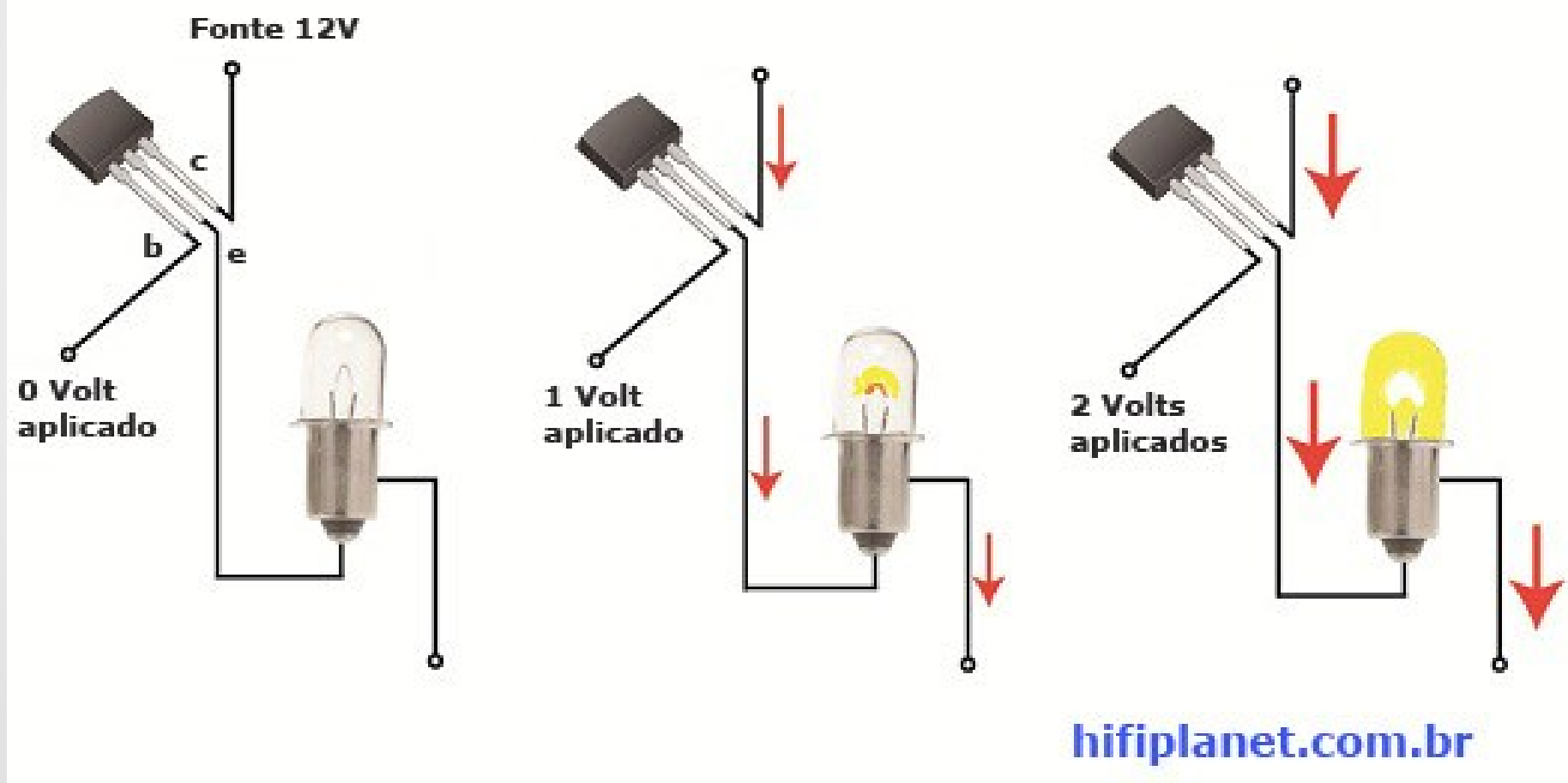- 
- O transistor é um componente de circuito elétrico, cujo nome vem do termo transfer resistor, ou seja, resistor de transferência, que se tornou popular nos anos de 1950, sendo ele o grande responsável pela revolução da eletrônica. Uma de suas principais funções é a de aumentar e chavear os sinais elétricos.





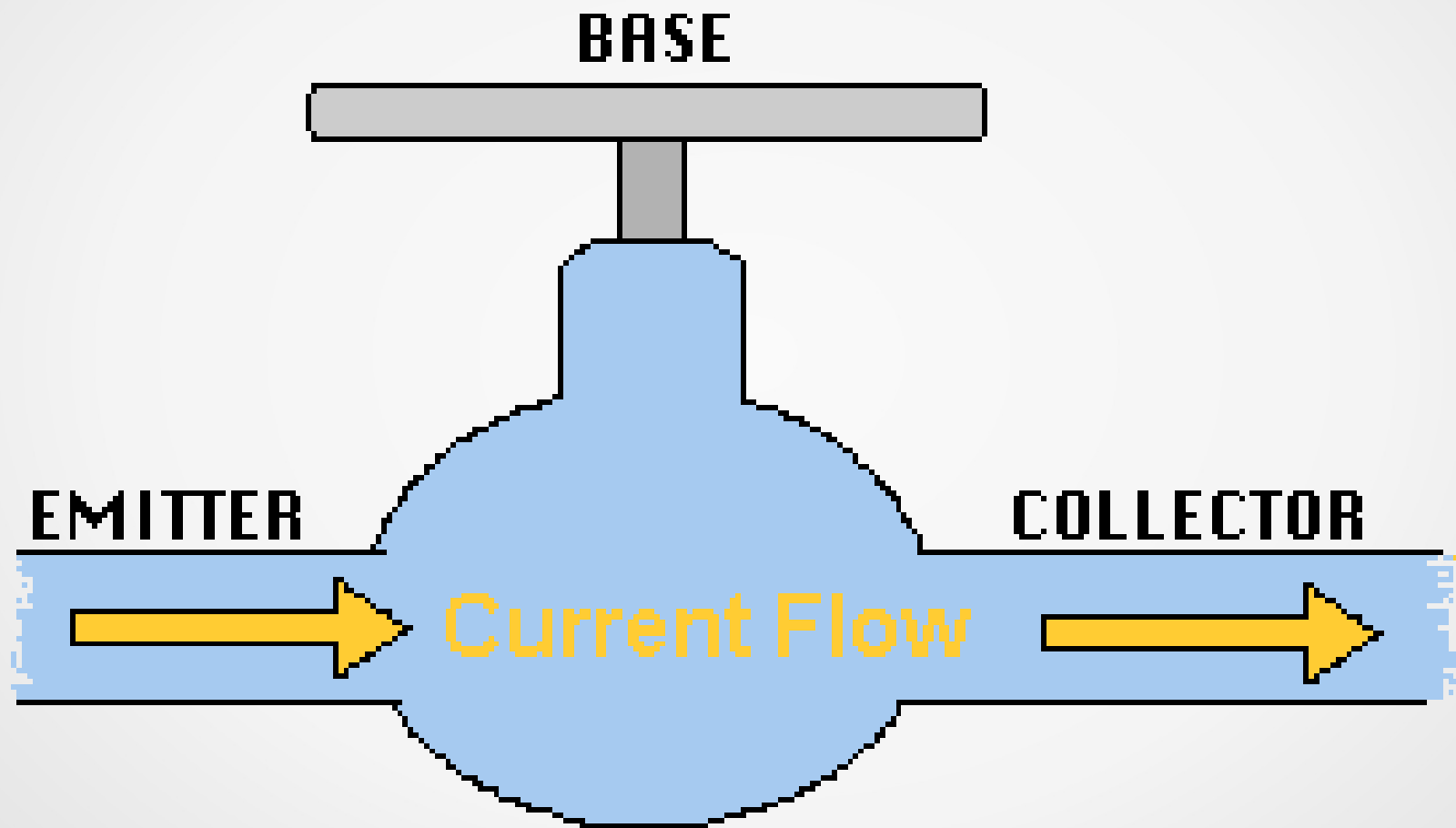

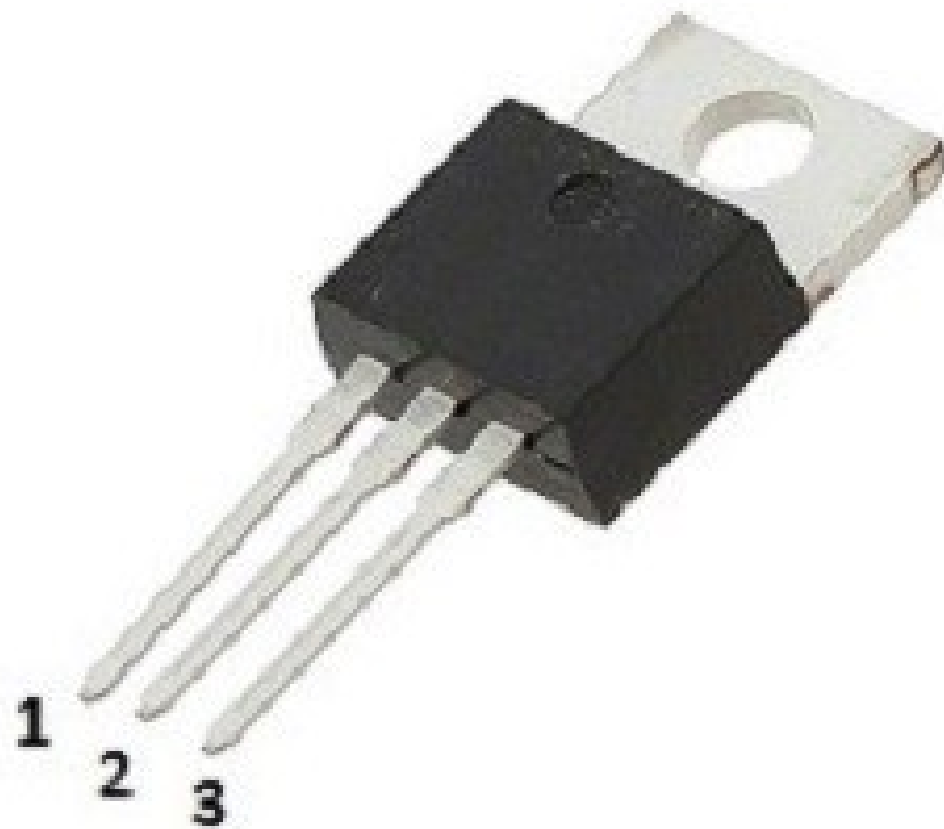

TIP120 pinout

1. Base
2. Coletor
3. Emissor

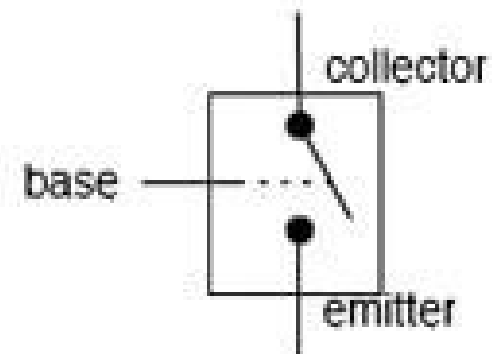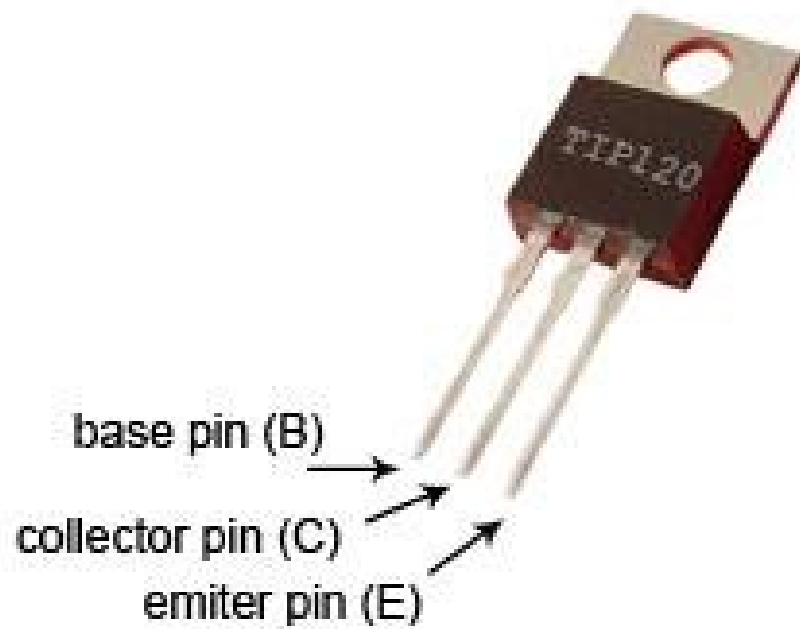


It works like a switch

https://www.youtube.com/watch?v=XLdSp_Y_YD8

Dispositivos de Transresistência


Vávula Tríodo

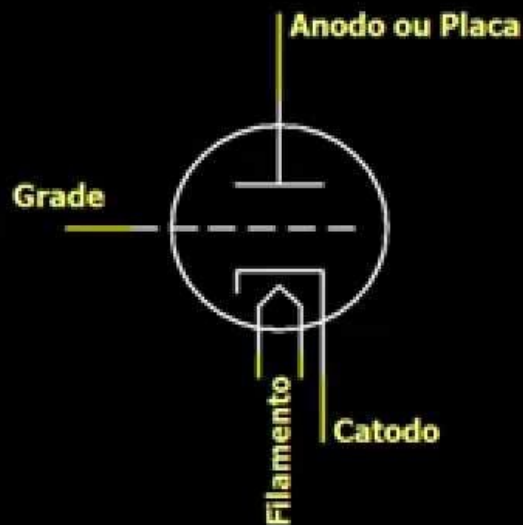


Tubos de Vácuo

$V \uparrow$ $I \uparrow$

Transistor Bipolar NPN

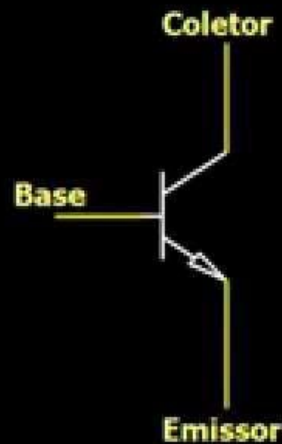


Transistor MOS NMOS

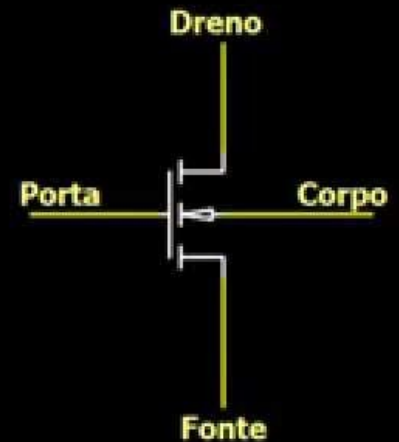


Semicondutores


$V \downarrow$ $I \downarrow$

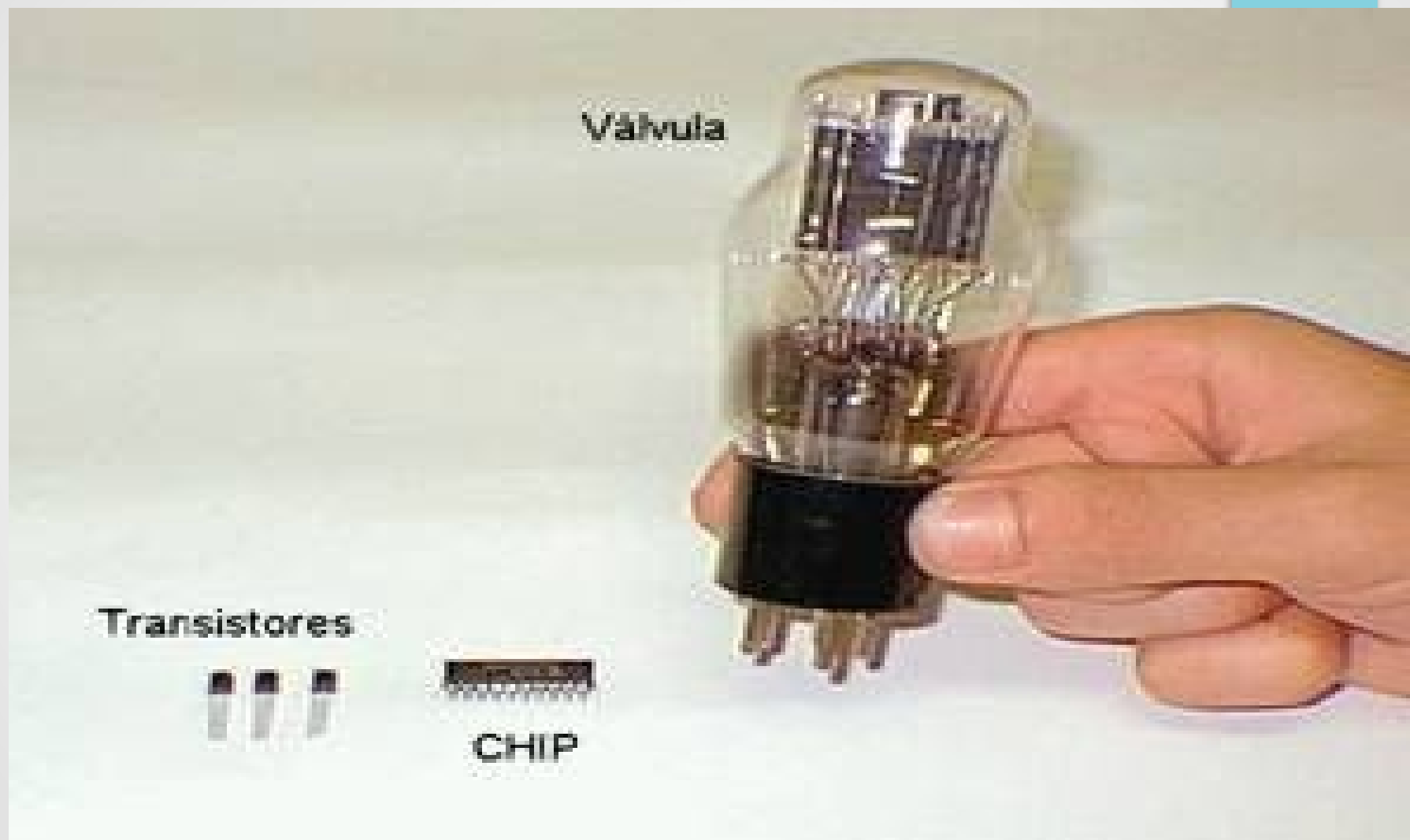
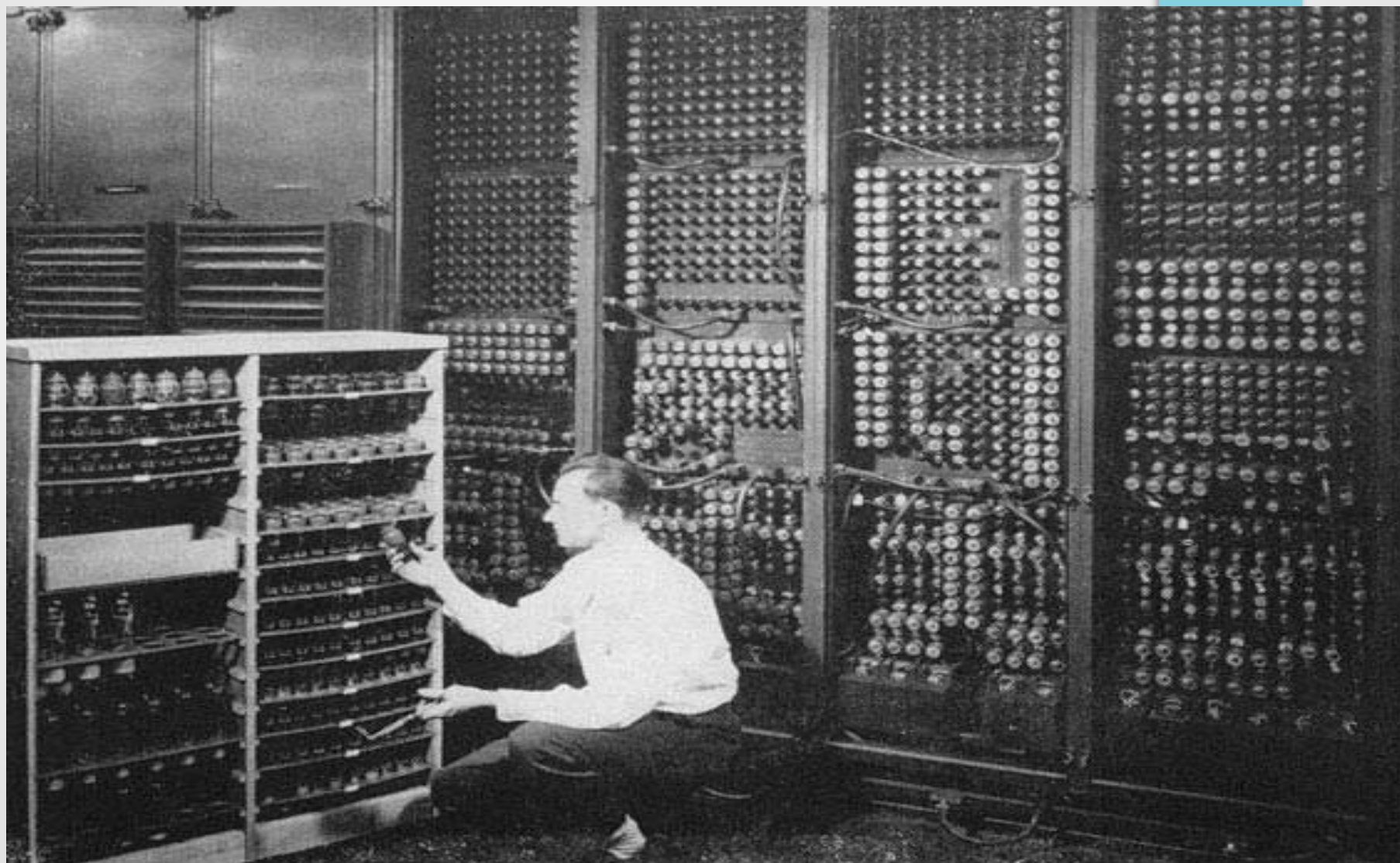
<http://trabalhofisicavet.blogspot.com/2012/09/as-principais-diferencas-entre-valvulas.html>



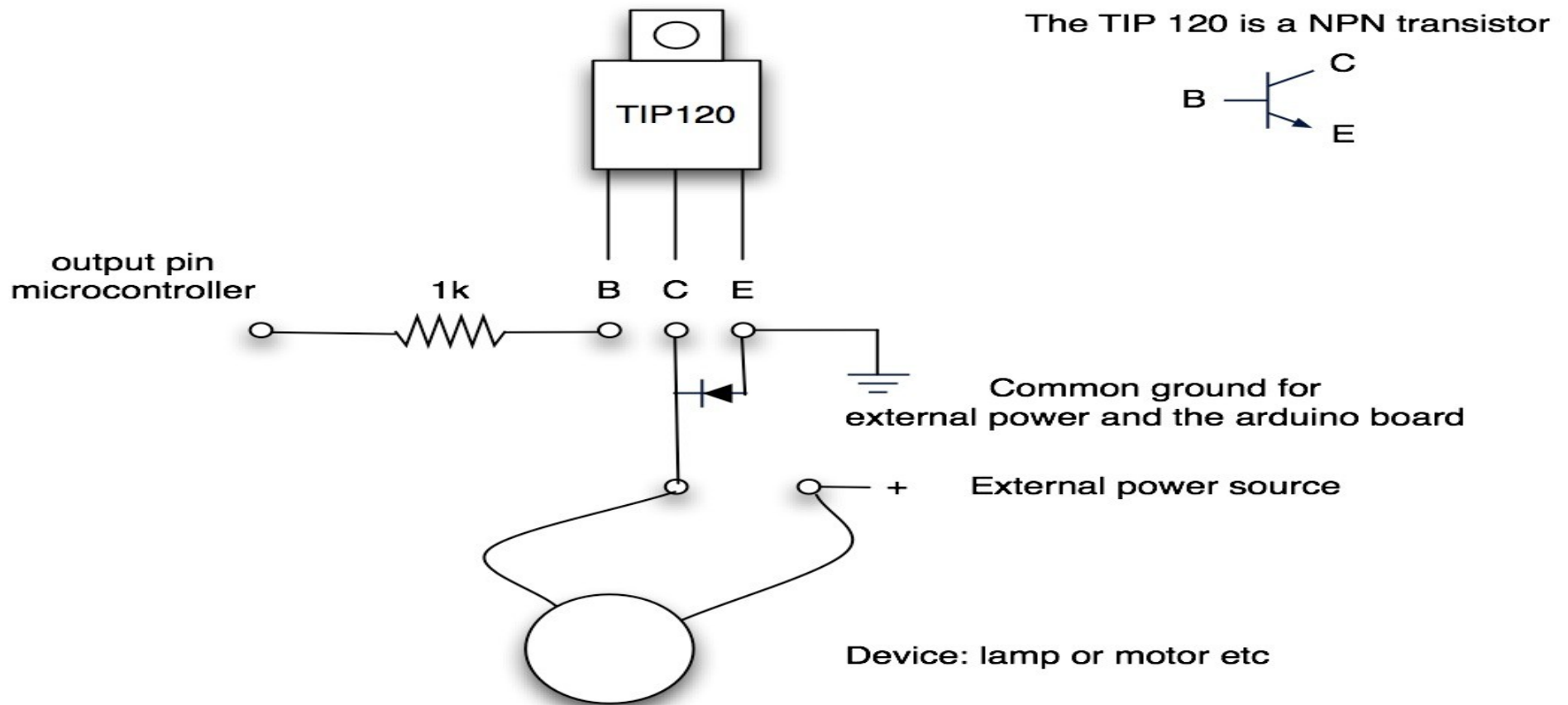
<https://ctheds.wordpress.com/2007/10/30/tip-120/>



Base to microcontroller
Emitter to ground
Collector to device

Diode from E to C when connected to inductive load like a DC motor

Ponte H

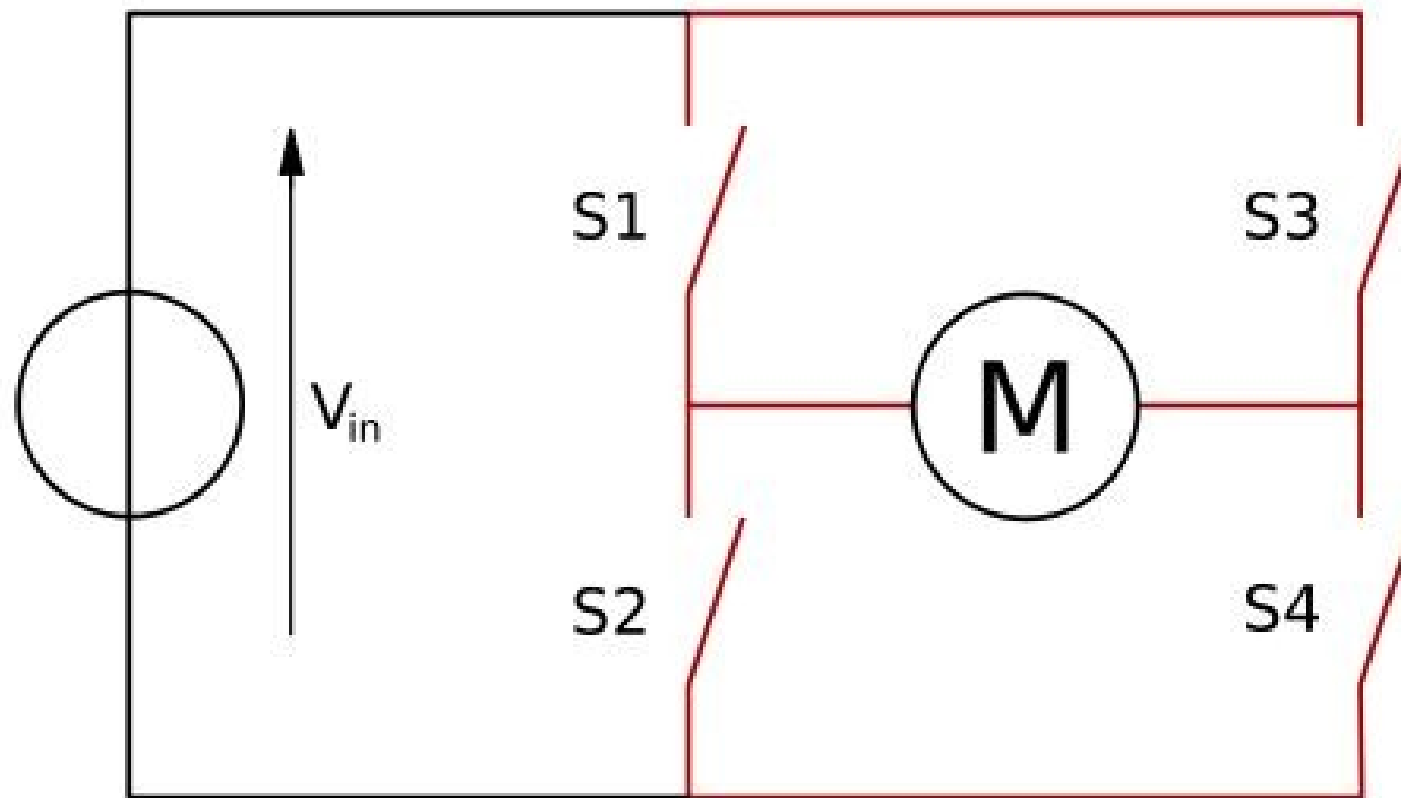


<http://www.bosontreinamentos.com.br/eletronica/curso-de-eletronica/como-funciona-uma-ponte-h-controla-direcional-de-motores-dc/>

Ponte H

- S1 e S4 fechadas, S2 e S3 abertas: A corrente passa pelo motor em um sentido, fazendo-o girar em uma direção.
- S1 e S4 abertas, S2 e S3 fechadas: A corrente passa pelo motor no sentido inverso, fazendo-o girar na direção contrária.
- S1 e S3 abertas: O motor não gira, pois não há fluxo de corrente por ele

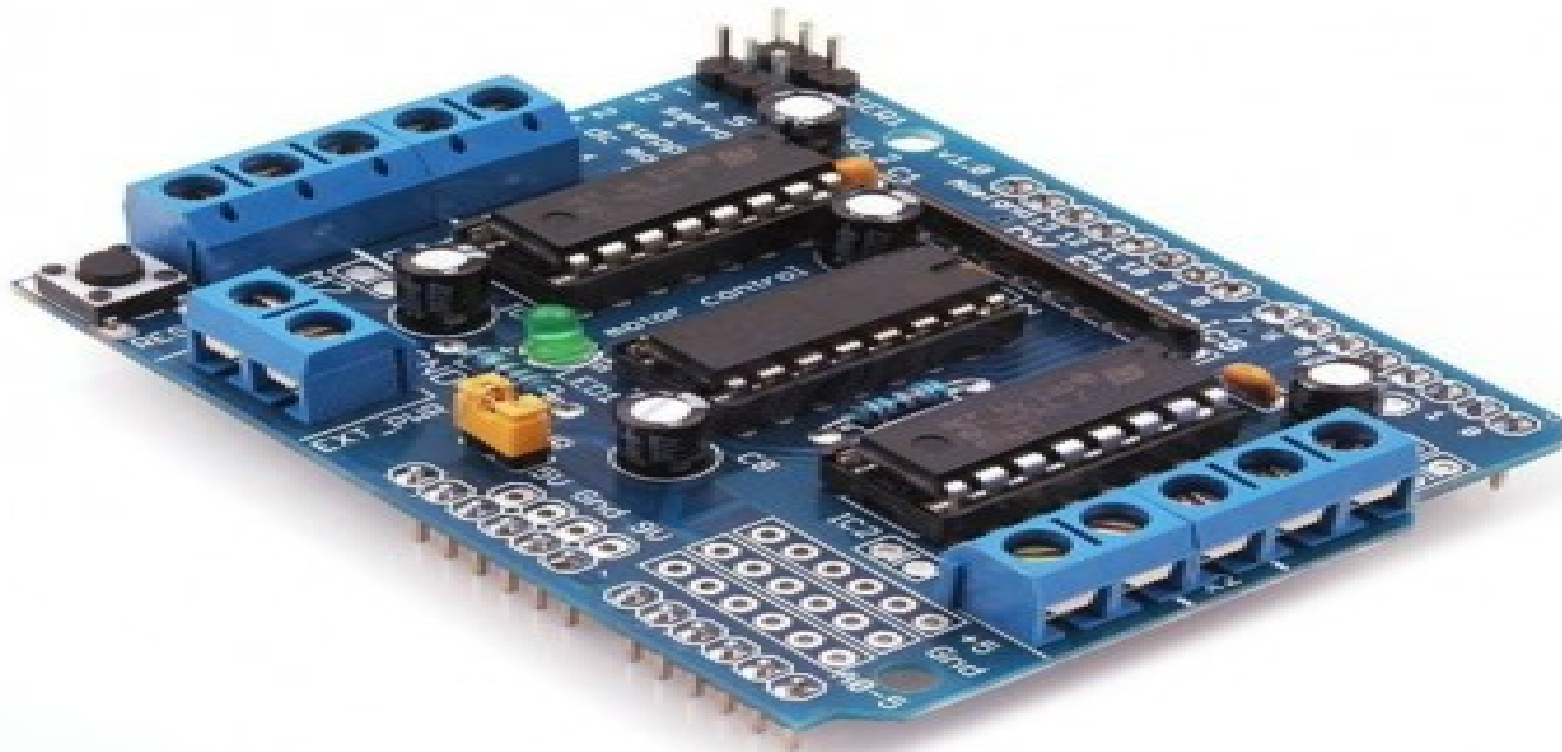- Motor Shield L293D - Driver Ponte H para Arduino



Zoom

Módulo Driver Ponte H - L298N

